

Objetivo

Esse relatório tem como objetivo mostrar todas as informações necessária e solicitada pela construtora, para a realização de uma instalação elétrica, contendo assim levantamento de valores, tempo, quantidade de cabeamento e levantamento de riscos.

Introdução

Conforme planta apresentada pela construtora foi levantado tem aproximadamente 360 metros de tubulação já instalada no local, com base nisso e na planta, foi realizado o levantamento de cabo necessário para cada circuito e o tempo para cada processo de passagem, com isso foi determinado quantos dias de serviço seria necessário para realizar essa instalação, somando o tempo de passagem e conexão com demais tempos que não é possível calcular por exato, como organização de equipamentos, pausas necessárias, complicações na passagem entre outros.

Também foi feito a cotação de equipamentos para instalação utilizando como principais referências a LojaEltrica.com e a C&C (Casas e Construções) para o levantamento dos valores, será apresentado todas esses dados e outros em forma de tabelas separadas nesse relatório.

Lista de Materiais

Para Instalar
7 Interruptor Paralelo
1 Interruptor Intermediário
1 Interruptor de 2 Seções
4 Interruptor de 1 seção
3 Lâmpadas Florescentes
8 Lâmpadas Incandescentes
28 Tomadas
1 Campainha
2 Interruptor Pulsador
1 Relé
1 Disjuntor Geral
1 Disjunto Bipolar 40A
1 Disjuntor Bipolar 16A
7 Disjuntores Simples 20A
2 IDR

Ferramentas Necessarias
7 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Kit Chave Fenda e Philips
Alicate de corte/ bico/ Universal
Fita isolante
Furadeira e Parafusadeira
Passa fio
Escada
Kit Parafusos e Porcas
Multimetro

а



Rua Xxxxxxxx, N° XXXX - Bairro Xxxxx CEP: xxxxx-xxx - Cidade Xxxxxxxx - SP Telefone: (xx) xxxx-xxxx

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR

Número:

4321/2017

O II 1 -	O (- (
Cliente:	Construtora
CHEILE.	CONSTITUTO

Endereço		N.°	Complemento:
Rua Alessandro Giuseppe Volta		123	
Bairro:	Cidade:		Estado:
Jardim dos Italianos	São Paulo		SP
Telefone:	E-mail:		Móvel:
(11) 5678-1234	felirico@obah.com.bi	r	

Atividade

Instalação Eletrica

ETAPA DA ATIVIDADE		RISCOS ENVOLVIDOS	MEDIDAS DE CONTROLE DOS RISCOS	
N°	DESCRIÇÃO	KIOOOO EKVOEVIDOO	MEDIDAG DE GONTROLE DOG RIGGOS	
		1.1-Risco de queda	1.1.1-Ultilizar EPI'S Corretamente (Oculos,luvas, capacete e Botas) 1.1.2-Fixar e se posicionar bem na escada para evitar quedas	
1	Passagem de cabeamento	1.2 Acidente	1.1.3 -Ultilizar EPC's ao redor caso tenha movimentação de muitas pessoas no local	
2	Montagem Quadro	2.1-Curto circuito	2.1.0 – Utilizar EPI's corretamente 2.1.1- Isolar pontas energizadas para evitar curto circuito 2.1.2- testar continuidade disjuntores 2.1.3- Testar voltagem	
		2.2-Após realização	2.2.1 -Medir tensão para verificar se está chegando normalmente 2.2.3- Verificar se o aterramento está eficiente	

1			
1		<u> </u>	
	EXECUTANTES	DO SERVICO	
	NOME	FUNÇÃO	MATRÍCULA
	NOME	FUNÇAU	WATRICULA
Gustavo Henrique C	anuto Cruz	Eletricista	32557
last Oales Is Man		A' la de	55704
José Carlos de Mora	ies	Ajudante	55734
1			
RESPONSÁVEL	NOME Serafim Santiago Neto	CREA 0987654321	ART 1234567890
TÉCNICO			
	ASSINATURA	DA	TA 28/06/2017
1			

Levamento de Valores, Material e tempo

Levantamento				
	Resumo			
Distancia Total	358,3 Metros			
Tempo total Execução serviço	18 horas (Pass. Cabos) 5 Dias Uteis			
Valor Total em Cabeamento	RS 3.	020,00		
Valor total equipamento instalar		198,00		
Mão de Obra		860,00		
Valor total Instalação	RS 10	.578,00		
Qtd. Cabeamento Neces.	sário - m	Valor		
Qtd. Cabeamento Fase 2.5mm	266,28	600		
Qtd. Cabeamento Fase 4mm	48,6	250		
Qtd. Cabeamento Fase 6mm	17	150		
Qtd. Cabeamento Retorno 2.5mm	199,6	400		
Qtd. Cabeamento Neutro 2.5mm	262,88	600		
Qtd. Cabeamento Neutro 4mm	48,6	250		
Qtd. Cabeamento Terra 2.5mm	176,2	400		
Qtd. Cabeamento Terra 4mm	36	250		
Qtd. Cabeamento Terra 6mm	10	120		
Qtd. Cabeamento Fase 10mm	50	500		
Total		3520		
Tempo E	cecução Por circuito			
Tempo execução Circuito 1	71 min	1h 10 min		
Tempo execução Circuito 2	59 min	1 hora		
Tempo execução Circuito 3	149 min	2 h 30 min		
Tempo execução Circuito 4	23 min	23 min		
Tempo execução Circuito 5	23 min	23 min		
Tempo execução Circuito 6	23 min	23 min		
Tempo execução Circuito 7	211 min	3h 30 min		
Tempo execução Circuito 8	175 min	3h		
Tempo execução Circuito 9	20 min	10 min		
Tempo execução Circuito 10	15 min 15 min			
Tempo execução Circuito 11	35 min	35 min		
Instalação Quadro Elétrico	120 min	2 horas		
Instalação QDLF	120 min	2 horas		
Li	sta Materias			
Para Instalar	Valor Unidade	Valor Total		
7 Interruptor Paralelo	15	105		
1 Interruptor Intermediário	35	35		

1 Interruptor de 2 Seções	20	20	
4 Interruptor de 1 seção	12	48	
3 Lâmpadas Florescentes	25	75	
8 Lâmpadas Incandescentes	10	80	
28 Tomadas	25	700	
1 Campainha	40	40	
2 Interruptor Pulsado	25	50	
1 Relé	100	100	
1 Disjuntor Geral	400	400	
1 disjuntor Bipolar 40A	70	70	
1 Disjuntor Bipolar 16A	35	35	
7 Disjuntores Simples 20A	20	140	
2 IDR	150	300	
Total		2198	
Ferran	nentas Necessárias		
Kit Cha	ave Fenda e Philips		
Alicate de	corte/ bico/ Universal		
	Fita isolante		
Furade	ira e Parafusadeira		
	Passa fio		
	Escada		
Kit Pa	arafusos e Porcas		
	Multímetro		
	Epi's e Epc's		
Óculos EPI			
	Bota e Luva		
	Capacete		
Cone e	fita para sinalização		
			

Detalhes técnicos do Levantamento

Circuito 1					
Trecho	Distancia - m	Duração (min)	Detalhes		
Do Quadro Até o Piso	1,5				
Eletroduto no Piso	9,45				
Subida(Passando pela caixa P)	2,7	20	Passando cabeamento do Circuito 2 e 3 juntos		
Teto do Deposito	1,96				
Deposito até lavanderia	6,34	10	Cabeamento Circ. 2 e 3 juntos		
Centro teto Lavanderia até					
Parede	2,25				
Descida pela parede	1,4	10			
Da 1° tomada até 2°	2,28	3			
Da 2° tomada até 3°	2,45 + 0,88	3			
Folga	1,2				
10%	3,24				
Realizar conexões		25			
Total	35,65	71			
Fase	Neutro	Terra	espessura		
36	36	36	4mm		

Circuito 2					
Trecho	Distancia - m	Duração (min)	Detalhes		
Do Quadro Até luminária deposito	1,5 + 9,45 + 2,7 + 1,96	Cabeame	ento já passado Circ. 1		
Luminária deposito até tomada deposito	2+1,4	13			
da 1° tomada para 2° tomada	2,3	8			
Luminária deposito até interruptor (b)	2,4		Cabeamento já passado		
interruptor b para as duas tomadas próximas	4,8	18	circ. 1 Somente emenda e descida		
Folgas	2,2				
10%	2,8				
Realizar conexões		20			
Total	33,51	59			
Fase	Neutro	Terra	espessura		
36	36	10	2.5mm		

Circuito 3						
Trecho	Distancia - m	Duração (min)	nin) Detalhes			
Do Quadro Até luminária deposito	1,5 + 9,45 + 2,7 + 1,96	Cabeament	o já passado Circ. 1			
deposito até lavanderia	6,35		Dossanda	o Circ. 8 e 9		
do quadro até cozinha Iuminária	1,2+2,8	13		ntos		
Cozinha Até interruptor 2 seção ©	4,2+1,4	13		do Circ. 8 Into		
do interruptor até luminária (c)	4,4+1,2	13				
da luminária cozinha até Iuminária (d) cozinha	3,5	13		do Circ. 9 Into		
Do quadro até a sala	4,8+2,8	18		o Circ. 7 e 8 ntos		
da sala até interruptor paralelo (g) perto porta	1,8+2,4	13		do Circ. 8 Into		
da luminária sala até lâmpada (g)	5,2	18				
da lâmpada (g) até outro interruptor paralelo (g)	1,4+1,3	8				
Folga	2					
10%	7					
Realizar conexões		40				
Total	69,36	149				
Fase	Neutro	Terra	Retorno	espessura		
49,4	44,4	60	43,4	2.5mm		
12,6	12,6			4mm		

Circuito 4							
Trecho	cho Distancia - m Duração (min) Detahes						
Do Quadro para corredor	3+1,4+1,4	13					
Folga	0,6						
10%	0,58						
Realizar conexões		10					
Total	6,98	23					
Fase	Neutro	Terra	Retorno	espessura			
6,98	6,98			2.5mm			

Circuito 5				
Trecho	Distancia - m	Duração (min)	De	tahes
Do Quadro para corredor	2+1,4+1,4	13		
Folga	0,2			
10%	0,5			
Realizar conexões		10		
Total	5,5	23		
Fase	Neutro	Terra	Retorno	espessura
11				2.5mm

Circuito 6				
Trecho	Distancia - m	Duração (min)	Det	tahes
Do Quadro para corredor da parte debaixo	1,4+1+1,4	13		
Folga	0,2			
10%	0,4			
Realizar conexões		10		
Total	4,4	23		
Fase	Neutro	Terra	Retorno	espessura
4,4	4,4			2.5mm

	Circuito 7			
Trecho	Distancia - m	Duração (min)	Detahes	
Do quadro até dorm. 2	1,2+4,8	13	Passando Circ. 8 Junto	
Da luminária (i) dorm.2 até tomada parte de baixo	2,5+2,4	13		
da 1° tomada para 2° tomada	3	8		
do quadro para tomada perto dorm. 2	1,5+0,26	13	Passando Circ. 8 Junto	
Da primeira tomada entrada para outras tomada embaixo	2,8	13		
Do quadro para sala	4,9	Já pa	ssado Circ. 3	
da sala para dorm. 1	5,2	13	Passando Circ. 8 Junto	
da sala para tomada embaixo	2,1+0,24	11		
da tomada sala para tomadas perto dorm. 1	4,4 +1,8	15		
Da luminária dorm. 1 para interruptor (h) 2 seções	2,6+2,4	13	Passando Circ. 8 Junto	
para duas tomadas perto interruptor	0,9+1,1+1,1	13		
Do interruptor(h) para tomada parte cima dormi.	3,3+0,5+1	13	Passando Circ. 8 Junto	

Folga	2,8			
10%	5,2			
Realizar conexões		60		
Total	57,8	211		
Fase	Neutro	Terra	Retorno	espessura
68	68	59		2.5mm

	Circ	uito 8	
Trecho	Distancia - m	Duração (min)	Detahes
Do Quadro Até luminária (k)		Já passado Circ. 7	
Da luminária (k) até	, ,	•	
interruptor paralelo (k) parte			
baixo dorm. 2	1,2+1,4	8	
Da luminária (k) até			
interruptor paralelo (k) perto			
banheiro	0,8+2,1+1,4	13	
Da luminária (k) para			
interruptor (i) dormi. 2	1,4+1,4	8	
Do interruptor (i) para			
luminária (i)	2,2	8	
Do quadro até luminária (j) no			
WC	3,8	13	Passar circ. 9 e 10 juntos
Da luminária (j) para			
interruptor (j) WC	1,9+1,4	8	
Do quadro para ponto de luz			
cozinha	2,9	Já p	assado Circ. 3
Ponto de luz até interruptor			
(e) paralelo cozinha cima	3,8+1,4	Já p	assado Circ. 3
Até outro interruptor paralelo			
cozinha baixo	3,8+1,4	13	
Do quadro para luminária sala	4,8	Já p	assado Circ. 7
Da luminária Sala para Relé de			Já passado Circ. 3 parte do
impulso (f) parte baixo	2,8+1,4	8	caminho
Da luminária até Relé parte			
cima	2,9+1,4	13	
Da luminária Sala para			
luminária (h) Dorm. 1	5,8	Já p	assado Circ. 7
Da luminária (h) para			
interruptor paralelo (h)	2,6+1,4	13	
Da luminária (h) para			
interruptor de 2 seção (h)	2,6+1,4	Já p	assado Circ. 7
Da luminária (h) para outro			
interruptor paralelo (h)	2,7+3,5+1,4	Já p	assado Circ. 7
Folga	3,6		
10%	7,4		
Realizar conexões	,	70	
	l		

Total	79,9	175		
Fase	Neutro	Terra	Retorno	espessura
66,8	65,6		74,6	2.5mm

Circuito 9					
Trecho	Distancia - m	Duração (min)	Detalhes		
Do Quadro até tomada			Já passado (Circ. 8 parte do	
Banheiro	1,2+3,9+1,4	8	car	minho	
Do quadro até tomada					
cozinha	2,7+2,1+1,4+1,2	J	Já passado Circ. 3		
Folga	0,6				
10%	1,4				
Realizar conexões		12			
Total	15,9	20			
Fase	Neutro	Terra	Retorno	espessura	
15,9	15,9		67,2	2.5mm	

		Circuito 10		
Trecho	Distancia - m	Duração (min)	De	etalhes
Do Quadro Até WC	1,2+3,8+1,2+0,7	10 min	Já passado Circ.	8 parte do caminho
Folga	0,2			
10%	0,6			
Realizar conexões		5 min		
Total	7,7	15 min		
Fase	Neutro	Terra	Retorno	espessura
17		10		6mm

Circuito 11					
Trecho	Distancia - m	Duração (min)	det	alhes	
Do Quadro Até Cozinha	5,5	13 min			
Da Cozinha até porta garagem	13,8	17 min			
Folga	0,4				
10%	1,9				
Realizar conexões		5 min			
Total	21,6	35 min			
Fase	Neutro	Terra	Retorno	espessura	
7,8	21,6		14,4	2.5mm	

QDLF			
Trecho	Distancia - m	Duração (min)	
Passagem Cabo	20	90 min	
Folga	0,4		

10%	0,2	
Realizar conexões		30 min
Total	20,6	35 min
Fase	Neutro	espessura
50		10mm

Detalhes Cobrança Mão de Obra			
		Até 18 Dijuntores	
Instalação Quadro Eletrico	RS 1.500,00		
Instalação ponto Eletrico	Rs 3.360,00	Valor para 56 pontos, considerando valor medio de	
		RS 60,00 para cada ponto	

Fonte/ Referencia Valores

https://www.habitissimo.com.br/orcamentos/instalar-disjuntores

https://www.salario.com.br/profissao/eletricista-cbo-951105/

https://www.treasy.com.br/blog/encargos-trabalhistas/

https://engehall.com.br/wp-content/uploads/2020/03/TABELA-de-PRE%C3%87OS-

ELETRICISTAS-2020-Engehall-P%C3%A1gina1.pdf

Fonte/ Fonercedores Valores Equipamentos

https://www.americanas.com.br http://www.lojaeletrica.com.br https://www.cec.com.br/

https://www.viewtech.ind.br/catalog/product/view/id/615/s/disjuntor-bipolar-16a-weg-mini-din-mdw-c16-5ka-curva-

c/?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_term=&utm_content=&gclid=CjwK CAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJo6aatVtV8DdK6esBOk3sNkDiKWkl6wBrNqXV3E2P3fSGj7vz70lZRoC qVkQAvD_BwE#/ https://www.viewtech.ind.br/catalog/product/view/id/594/s/disjuntor-monopolar-20a-weg-mini-din-mdw-c20-5ka-curvac/?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_term=&utm_content=&gclid=CjwK
CAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJtbgchbheq1nb9GdXNsMISF1Ja9XXGj3xd9aEMGVNR6QfnSDbiAexoCrJAQAvD_BwE#/

http://www.lojaeletrica.com.br/interruptor-diferencial-2x25a-30ma-dcg225030-ge,product,2210601450052,dept,7002.aspx

https://eletronicos.mercadolivre.com.br/rele-impulso-127v

https://eletronicos.mercadolivre.com.br/busca/disjuntor-bipolar-40a

https://www.cec.com.br/busca?q=Cabos+E+Fios+Eletricos+2+5

Check-List

FIESP SESI SENAI IRS	SE	NAI	Rua Antonio de Godoy, 5405 Vila São José São José do Rio Preto - SP			
			CEP: 15040-250	Fone:	(017) 2138 9666	
LISTA DE VERIFICAÇÕES						
00.40		D . (, ,		FOLHA:	
OS Nº.:		Data:/	/		de	
SETOR	Eletroeletror	nica				
ATIVIDA	Instalação c	ontrutora				
DE						
RESPONSÁVEL DO		Gustavo Henrique				
SETOR		canuto cruz				

	~	Atendido		
REF. Nº.	AVALIAÇÃO/SERVIÇO EXECUTADO	CIM	NÃ O	N.
		SIM	μΟ,	Α.
1	Ensaios estão de acordo	x		
2	Quadro fechado	х		
3	EPC's retirados	х		
4	parafusos bem apertados	х		
5	tensao chegando normalmente	х		
6	Todas ferramentas guardadas	х		
7				
8				

Diagramas

FAZER INSTALAÇAO ELETRICA						
Atividade	Descrição	Atividade precedente	Duracao			
Α	Separação de cabos e equipamentos	-	2 horas			
В	Passagem de cabos Circuito 1 e 2	А	3 horas			
С	Passagem de cabos Circuito 1,4,5 e 6	А	5 Horas			
D	Passagem de cabos Circuito 7,9,10 e 11	А	5 Horas			
E	Passagem de cabos Circuito 8	A	3 Horas			
F	Instalação Quadro Elétrico e QQDLF	А	4 Horas			
G	Conexões, testes e Finalizações	A,B,C,D,E,F,G	6 horas			

Diagrama de gantt						
Tarefa	Tempo					
	1° Dia	2° Dia	3° Dia	4° Dia	5° Dia	
Α						
В						
С						
D						
E						
F						
G						

5W2H					
What	Why	Who	Where	How	How Much
Checagem do local e organização para instalação	Para melhor organização e rapidez na instalação	2 eletricistas e 2 Ajudantes	Na Própria Obra	Separando cabeamento necessário para cada circuito, equipamentos e ferramentas, e verificação do caminho das passagens e pontos	RS 00,00
Passagem dos cabos	Para conduzir Corrente	2 eletricistas e 2 Ajudantes	Na Própria Obra	Utilizando passa fio, escada, fita isolante	RS 1.680,00
Instalação quadro geral e distribuição	Para distribuir a corrente para os pontos elétricos	1 eletricista e 1 Ajudantes	Na Própria Obra	Utilizando multímetro, chaves de fendas, alicate e ferramentas para fixação	RS 1.500,00
Conexões nos pontos de elétricas	Para que que seja possível ligar os equipamentos	1 eletricista e 1 Ajudantes	Na Própria Obra	Utilizando multímetro, chaves de fendas, alicate e ferramentas para fixação	RS 1.680,00
testes e medição pós instalação	Para garantir que tudo estás nos conformes	1 eletricista e 1 Ajudantes	Na Própria Obra	Utilizando multímetro, chaves de fendas, alicate e ferramentas para fixação	RS 00,00

Considerações Finais

Nesse relatório foi feito a cotação de tudo necessário para instalação, chegando no total de RS 10.578,00, esse valor incluindo mão de obra e equipamentos, o prazo para instalação será de 5 Dias uteis, com 1 Técnico e 1 Auxiliar trabalhando em horário comercial, foi realizado APR para a instalação seja feito conforme as normas, também contém todos os detalhes técnicos mostrando como foi determinado os valores.